

# Laboratorio 2
# Álgebra Booleana y compuertas lógicas

1. Determine el valor de x

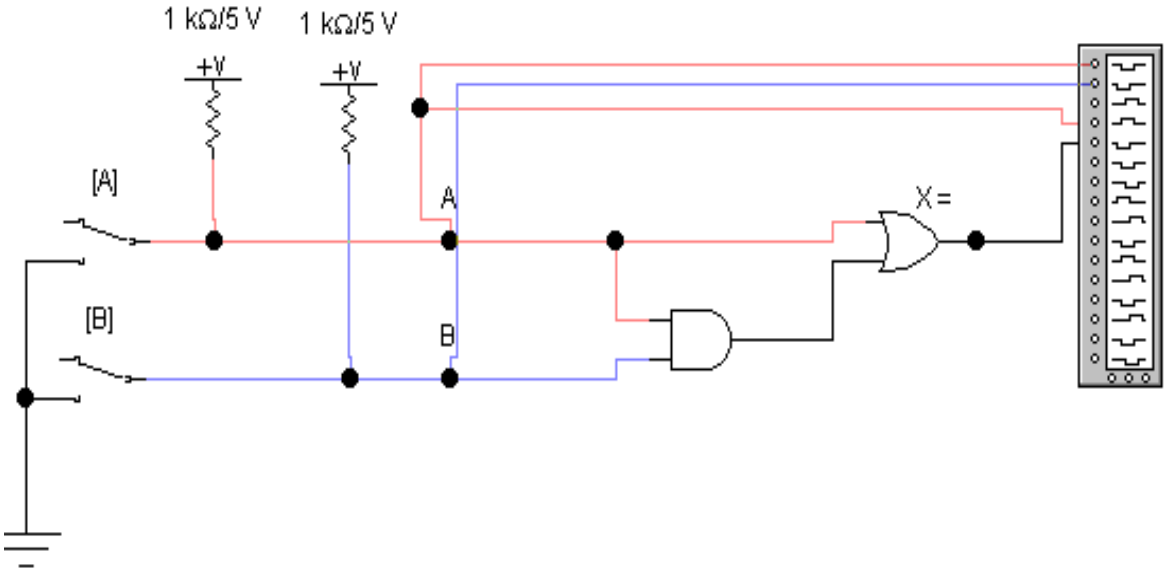


2. Determine el valor de x e y

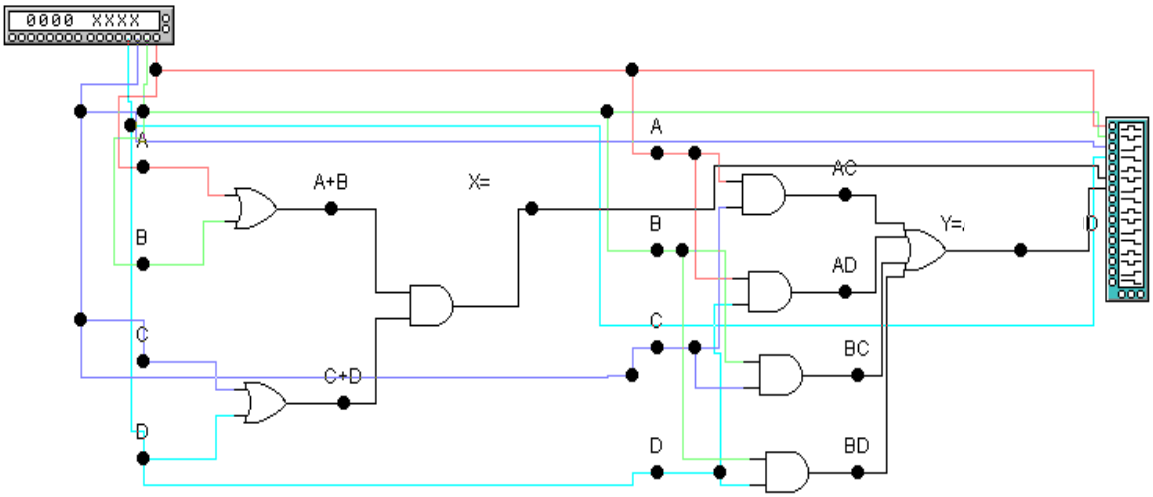

3. Determine el valor de x e y

